# 三洋半導体ニューズ

No.1182E

3270

単品カタロク Nac1182o とさしかえてください。

## LA4520 — モノリシックリニア集積回路 4.5,6Vヘッドフォンステレオ用2ch プリーパワーアンプ

用途 ・再生専用ヘッドフォンカセットプレーヤ・

特長・1 パッケージにプリアンプ,パワーアンプを備えたデュアル IC である。


- ・電源 on, off 時のショック音が小さい.
- ・出力飽和時の音質がソフトである。
- ・外付け部品が少ない.
- ・プリアンプ、パワーアンプ とも リップルリジェクションがよい。
- ・動作電源電圧範囲が広い: V<sub>CC</sub>=2.7 V min・
- ・V<sub>CC</sub>=4.5 V, 6.0 V 用再生専用セットに最適である。
- ・パワーアンプの電圧利得は VG=45 dB に固定されているが 外付け機械を接続することにより VG を下 けることができる・


最大定格/Ta=25℃				unit			
最大電源電圧	V <sub>CC</sub> max		1040	٧			
許容消費電力	Pd max	T <sub>66</sub> ≒45℃	520	шĄ			
動作周囲温度	Topg	-20	p~∱40	°C			
保存周囲温度	Tstg	46-	125 + گج	°C			
動作条件/Ta=25℃				unit			
推奨動作電圧	V <sub>CC</sub> ///	4/5/ # to	lt 6.0	٧			
推奨負荷抵抗	Right		16~32	Ω			
動作特性/Ta=25℃,VCC=6.0V	and the state of t			min	typ	max	unit,
無信号電流	Acco	Rg=0 ///			10	25	mA
[プリアンプ部]/f=メネッセ	$0.00 = 35 dB, R_L$	_=10kΩ_Re=600Ω					
電圧利得	∨G <sub>O</sub>	v <sub>o</sub> =/-/JodB		68	75		dΒ
	VG	11			35		₫₿
最大出力電圧	v <sub>o</sub>	PHD=1%		0.7	1.0		٧
全高調波ひずみ率	THD	/ <sub>N</sub> 0=0.5V			0.1	0.3	26
入力換算雞黃電圧	'Yni' //	$^{\ell}$ Rg=2.2k $\Omega$ ,BPF:20Hz $\sim$ 2	Okliz		1 - I	2.0	$\mu V$
人力抵抗。(	$r_1$			200	500k		Ω
リップル除去率	r <sub>1</sub> R <sub>r</sub>	$R_{\rm g} = 2.2 \text{k} \Omega$ , $r_{\rm R} = 100 \text{Hz}$ , $V_{\rm R} = 150 \text{mV}$		-40	55		₫B
2 D X N + 2	ør/	$Rg = 2.2k\Omega$ , $\mathbf{v}_0 = 0.5V$		40	一55		₫₿
	d de la companya del companya de la companya del companya de la co	外形図 3021B (unit:mm)	→D2OSIC				
		20			<u> </u>	f 45	
					Ţ	<u> </u> [,	
		ľ- <b>φ</b> -			7.9		1
		<del></del>	24.2			L	<del>-</del>
		<del></del>				2 20	
						କ 	
		L.J	1 1	V V	SANN	O: DIP	20S
4-2		MARCH 756 (	1.5 1.2				- · <del>-</del>

1370-05 群馬県大泉町坂田1B0

※これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

三洋電機株式会社 半導体事業本部

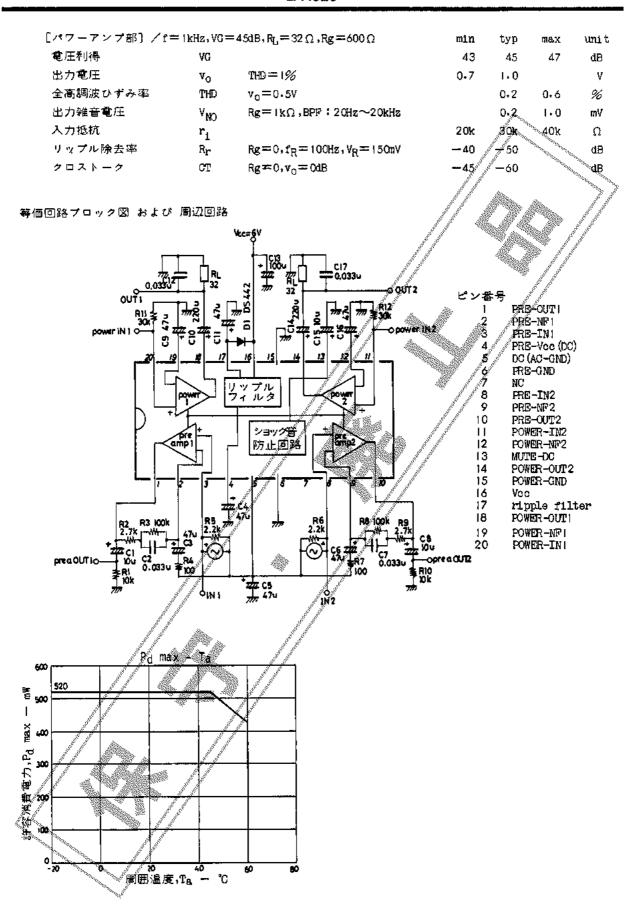

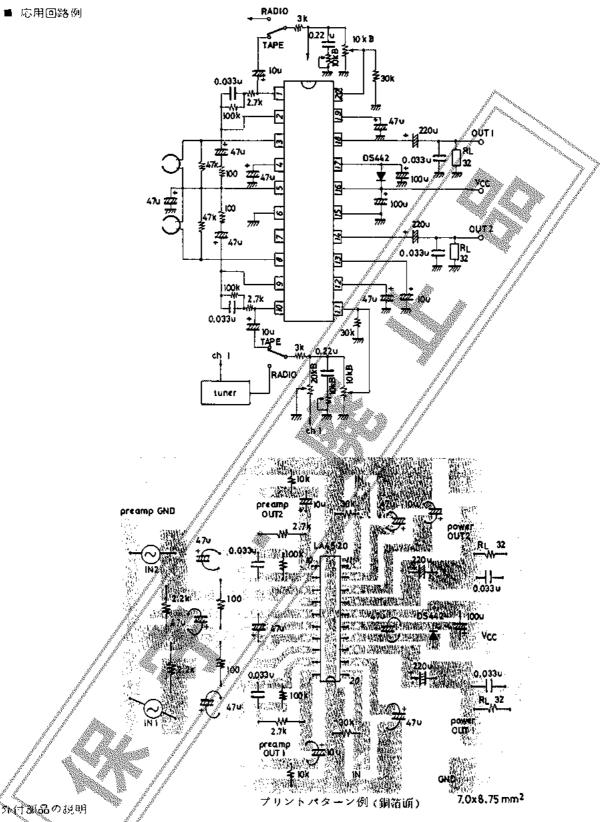

· C+ (C8) デンプの出力コンテンサで 10 μξ を推奨する.

• C3 (C6) ンプの NF コンテンサで この値により 低域しゃ断周波数が決定される. のコンデンサの容養を大きくすると アンプの動作開始時間に多少の遅れを生ずる場合 があるので 47 μΓ を推奨する.

· C4 : プリアンプの電源コンテンサ および リップルフィルタである。 また C4 をオープン にすると 電源電圧の立ち下りの速い時  $V_{CC}$  off 時に不快音を発生する場合がある。 したがって 47 AF 前後を推奨する。

・05 : プリアンプのデカップリングコンデンサである。この 05 を通して 入力信号のマイナス側

が接地され AC GND にして使用する。 したがって 容量値が小となるとインピーダンスが

大となり ハムの混入等があるので 47 世間 を推奨する・

・C9(C16) : パワーアンプの NP コンテンサで 47 AP を推奨する・

・CIO(CI4) : パワーアンプの出力コンデンサで この値により 低域しゃ断層波数が決趣される。

100 ルド~ 220 ルド を推奨する・

·CII : リップルフィルタ用コンテンサであるが 容量値により アンプの動作開始時間が変化する.

CII の容量値を小さくした場合 動作開始時間が速くなる。 まだ CII を大きくした場合

動作開始時間が遅くなる. 47 MP を推奨する.

・C12(C17) : パワーアンプの発振止用のコンデンサで マイラフィルムコダデンサの 10 1033 MF を推奨

する.

その他 ・半導体セラミック : 0.033 #F

・セラミック : 0.033 #F 以上

・アルシコン : 0.1 μF 以上(たたん tan δ 周波数特性が悪原と 発振

する場合がある)

・CIS : パワーアンプの動作開始時間設定用のコンデンサで この容量値を変えるごとにより 動作 開始時間を任意に設定することができる。 だだし プリアンプの立ち上がり時間との関係で CI5 の値を小さくすると パワーアンプの動作開始時間が速くなっ t<sub>g</sub>=0.3 sec 前

後で ポップ音が発生する場合がある. したがって t<sub>s</sub> は 6.5 sec 以上がよい・

v <sub>cc</sub>	4.7 µF	10 #F 22 #F
6.0 V	t <sub>s</sub> ==0.4 sec	0.5 / 0.75
4.5 V	0.5	9.6 0.9

したがって 10 MF を推奨する.

·CB : 電源コンデンサ 100 μF を推奨する・

・R1(R10) : プリアンプの負荷抵抗/

• R2, R3, R8, R9, C2, C7

: プリアンプの NAB/定数.

・R4(R7) : プリアンプの W 抵抗・ この抵抗を変えることにより VG を変えることができる・

・R5(R6) : プリアンプの入力パイアス抵抗. この抵抗が必要であるのは テープヘッドを接続しない

で実験検討する場合で テープヘッド接続時には不要となる。


・R11 (RI2) : パワーアンプの入力抵抗・

・DI : 電源 on off 時のハム音防止 および 過大リップル入力時のリップルフィルタトランジス

夕飽和防止用で DS442 を推奨する.
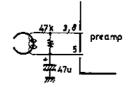
## 応用例

・プリアンプの S/N 比較番 R5、R6 // プリアンプの入力インピーダンスが高いため ヘッド接続時の S/N 比を改善する場合は ③(8) - ⑤ピン間に 47 km 前後を接続すると 2~3 dB 改善され




・パワーアンプの WO を変える

パワープ プロ VC は 内部定数で VG=45 dB ー 定となっているが VG を下げる場合 外付け抵抗によ

うず可変できる。Zo場合の VG の求め方は

 $VO = 20 \log \frac{20 k\Omega}{110 \Omega + R_{NF}}$  で求められる・

ただし VG = 28 dB 以下では使用しないこと.

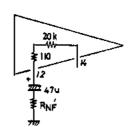

### IC 使用上の注意

- ・プリアンプの入力信号 GND は 交流 GND となっているため 5 ピン が 入力信号の GND となる・ (通常通り接地すると ⑤ ピン が直流接地となるため パイアス電圧がなくなり プリアンプは off になる)
- ・プリアンプの③ ⑤ ピン, ⑤ ⑧ ピン 間の  $2.2~k\Omega$  は パイアス抵抗で ヘッドを接続した場合の み不要となり その他の実験検討では必ず接続すること・
- ・パワーアンプの入力 ①,② ピン と GND 間の 30 kΩ は 入力パイアス抵抗で必ず接続すること。
- ・ヘッドフォンの負荷は 16 Ω × 2 チャネルまでで 8 Ω ドライブは できなば。
- ・プリ、パワーアンプの使用電圧利得 (VG) は 28 dB までて これ以下で使用すると 発振する場合がある。
- ・最大定格

最大定格を絶対越えない範囲で使用する.

・ピン間短絡

ピン間を短絡したままで電源を投入した場合 破壊 および 劣化の原因となるので IC を事物に とりつける際には ピン間が半田等で短絡していないかどうかの確認をしてから電源投入する。

・ソケットへの挿入

IC をソケットへ挿入する際 ピンがずれた状態のまま電源投入すると 破壊 および 劣化の原因となるので 確認をしてから電源を投入する・

・プリント基板

プリント基板を作成する場合 VCC および GND ラインは できるだけ太く書くこと・ また プリ出力とパワー入身 との間を低インピーダンスとすることにより プリアンプ からパワーアンプへの影響の緩和のため GND 配線を 右辺 のようにする・

